



CONDUCTEUR OU ISOLANT ?

Atelier



PRÉNOM



DATE

CONSIGNES:



OBSERVE CE QU'IL SE PASSE QUAND TU FERMES LE CIRCUIT AVEC UN OBJET AU MILIEU.
ENTOURE LA BONNE LAMPE SELON SI ELLE S'ALLUME OU NON.

OBJETS


MON HYPOTHÈSE




MON OBSERVATION





UN BATONNET
EN BOIS

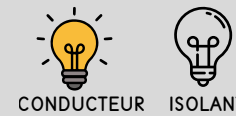

UNE RÈGLE EN
PLASTIQUE

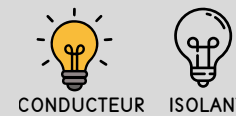



UN CRAYON

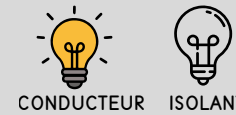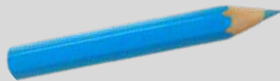



UN TROMBONNE





UN FIL DE
LAINE

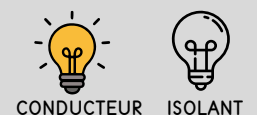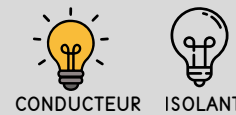


UNE PAILLE EN
PLASTIQUE

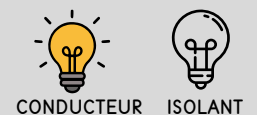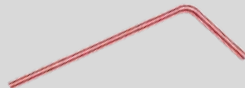


UN MOUCHOIR
EN PAPIER

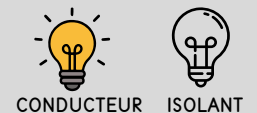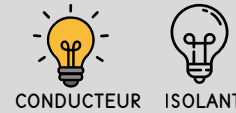

DE
L'ALUMINIUM

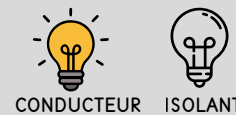

UNE GOMME

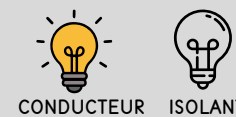

DU TISSU

