



L'électricité

Dossier évaluation



PRÉNOM




DATE

1



DESSINE LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE QUI PERMET À LA LAMPE DE S'ALLUMER.

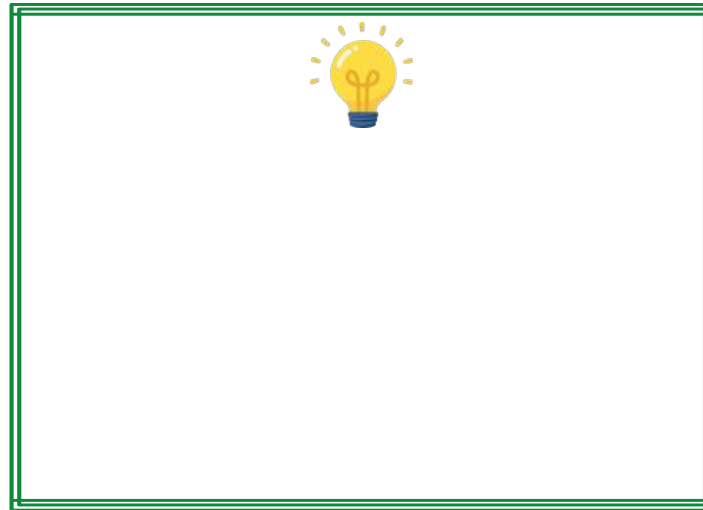Compétence: je sais représenter un schéma électrique simple




2



COLORIE LES LAMPES QUAND LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE EST CORRECT.

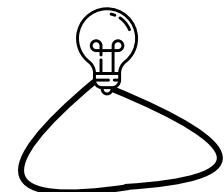Compétence: je sais reconnaître un circuit électrique correcte





L'électricité

Dossier évaluation



3



DÉCOUPE, CLASSE ET COLLE LES OBJETS SELON S'ILS FONCTIONNENT AVEC UNE BATTERIE OU UNE PRISE SECTEUR

Compétence: savoir classer des objets électriques selon la source d'énergie utilisée.



BATTERIE



PILES



SECTEUR

4



SUR CHAQUE IMAGE COLORIE EN ROUGE LES COMPORTEMENTS DANGEREUX EN LIEN AVEC L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ

Compétence: connaître quelques règles de sécurité des dangers de l'électricité.

