



# ÉVALUATION SUR L'ÉLECTRICITÉ

## Suivi de compétences individuelles



5

**CONSIGNE : "AVEC LE MATÉRIEL CONSTRUIT UN CIRCUIT QUI PERMET D'ALLUMER L'AMPOULE."**

Compétence: réaliser un circuit électrique simple permettant d'éclairer une lampe.

6

**CONSIGNE: "AJOUTE UN INTERRUPTEUR À TON CIRCUIT DE MANIÈRE À CE QUE LA LAMPE SOIT ÉTEINTE."**

Compétence: savoir réaliser un circuit pour éclairer une lampe avec un interrupteur.

7

**CONSIGNE : "VOICI 6 OBJETS, PLACE-LES DANS LE CIRCUIT POUR POUVOIR LES CLASSER SELON SI ILS SONT CONDUCTEURS OU ISOLANTS."**

Compétence: savoir classer différents matériaux en deux catégories : conducteurs et isolants à l'aide d'un circuit.

TABLEAU À COMPLÉTER POUR LE SUIVI DES COMPÉTENCES

NOM DES ÉLÈVES															
COMPÉTENCES															
EXERCICE 5															
EXERCICE 6															
EXERCICE 7															
EXERCICE 1															
EXERCICE 2															
EXERCICE 3															
EXERCICE 4															

