



## Circuits électriques


Dans le montage qui simule le départ d'une course automobile, chaque lampe est reliée à un interrupteur.

Au départ, tous les interrupteurs sont fermés : le circuit est fermé et le courant envoyé par la pile circule. Les trois lampes sont allumées.

Quand on ouvre le premier interrupteur, le circuit de la lampe correspondante est coupé : le courant ne circule plus et cette lampe s'éteint.

En ouvrant les interrupteurs les uns après les autres, les lampes s'éteignent successivement.

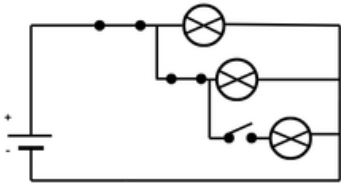Lorsque la dernière lampe s'éteint, la course peut commencer.



## Circuits électriques


Dans le montage qui simule le départ d'une course automobile, chaque lampe est reliée à un interrupteur.

Au départ, tous les interrupteurs sont fermés : le circuit est fermé et le courant envoyé par la pile circule. Les trois lampes sont allumées.

Quand on ouvre le premier interrupteur, le circuit de la lampe correspondante est coupé : le courant ne circule plus et cette lampe s'éteint.

En ouvrant les interrupteurs les uns après les autres, les lampes s'éteignent successivement.

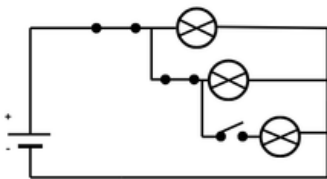Lorsque la dernière lampe s'éteint, la course peut commencer.



## Circuits électriques

Dans le montage qui simule le départ d'une course automobile, chaque lampe est reliée à un interrupteur.

Au départ, tous les interrupteurs sont fermés : le circuit est fermé et le courant envoyé par la pile circule. Les trois lampes sont allumées.

Quand on ouvre le premier interrupteur, le circuit de la lampe correspondante est coupé : le courant ne circule plus et cette lampe s'éteint.

En ouvrant les interrupteurs les uns après les autres, les lampes s'éteignent successivement.

Lorsque la dernière lampe s'éteint, la course peut commencer.

