



# ⚡ Montage électrique ⚡

## Les feux



ÉQUIPE



DATE



### EXERCICE

RÉALISE UN MONTAGE ELECTRIQUE QUI PERMET D'ALLUMER TROIS LAMPES EN MÊME TEMPS.

DESSINE TON MONTAGE CI DESSOUS.

QUE SE PASSE-T-IL SI J'OUVRE L'INTERRUPTEUR?

---

CE MONTAGE PERMET-IL D'ÉTEINDRE LES LAMPES L'UNE APRÈS L'AUTRE?

---





## Montage électrique



Au départ d'une course automobile, trois feux rouges sont d'abord allumés en même temps. Ils s'éteignent ensuite l'un après l'autre. Lorsque le dernier feu s'éteint, le départ de la course est donné.



**DÉFI : RÉALISE LE MONTAGE ÉLECTRIQUE QUI PERMET DE LANCER LA COURSE AUTOMOBILE**  
RÉALISE MAINTENANT UN MONTAGE ÉLECTRIQUE QUI REPRODUIT LE DÉPART D'UNE COURSE AUTOMOBILE :  
TROIS LAMPES DOIVENT D'ABORD ÊTRE ALLUMÉES, PUIS S'ÉTEINDRE L'UNE APRÈS L'AUTRE.

Indice : tu devras utiliser plusieurs interrupteurs dans ton circuit.

