



⚡ Montage électrique ⚡

Les feux



ÉQUIPE




DATE



EXERCICE RÉALISE UN MONTAGE ELECTRIQUE QUI PERMET D'ALLUMER TROIS LAMPES EN MÊME TEMPS.

DESSINE TON MONTAGE CI DESSOUS.

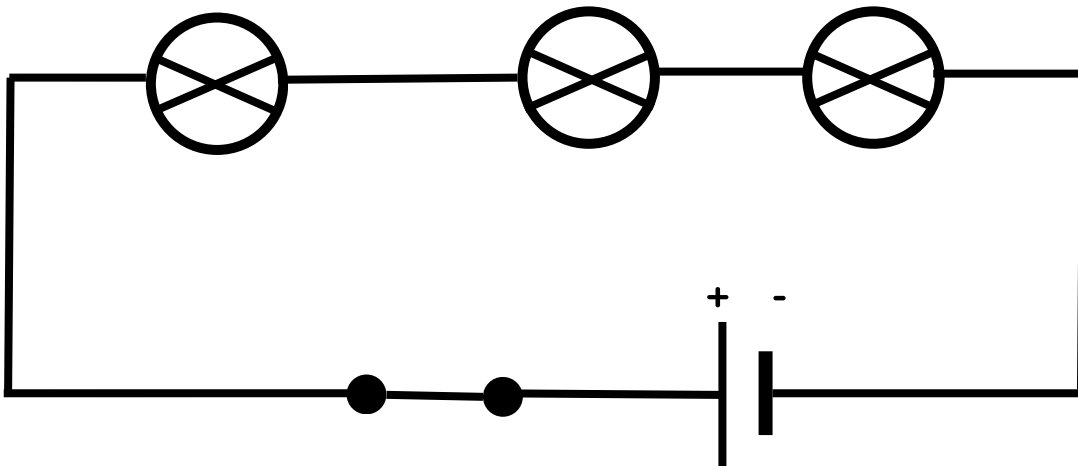

QUE SE PASSE-T-IL SI J'OUVRE L'INTERRUPTEUR?

LES 3 LAMPES S'ÉTEIGNENT EN MÊME TEMPS.

CE MONTAGE PERMET-IL D'ÉTEINDRE LES LAMPES L'UNE APRÈS L'AUTRE?

NON





Montage électrique



Au départ d'une course automobile, trois feux rouges sont d'abord allumés en même temps. Ils s'éteignent ensuite l'un après l'autre. Lorsque le dernier feu s'éteint, le départ de la course est donné.



DÉFI : RÉALISE LE MONTAGE ÉLECTRIQUE QUI PERMET DE LANCER LA COURSE AUTOMOBILE

RÉALISE MAINTENANT UN MONTAGE ÉLECTRIQUE QUI REPRODUIT LE DÉPART D'UNE COURSE AUTOMOBILE : TROIS LAMPES DOIVENT D'ABORD ÊTRE ALLUMÉES, PUIS S'ÉTEINDRE L'UNE APRÈS L'AUTRE.

Indice : tu devras utiliser plusieurs interrupteurs dans ton circuit.

