




Les composants électriques

Les symboles




POUR SCHÉMATISER UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE IL FAUT RESPECTER UN CODE PRÉCIS.
EN ÉLECTRICITÉ, LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES SONT REPRÉSENTÉS PAR DES SYMBOLES.

UNE PILE

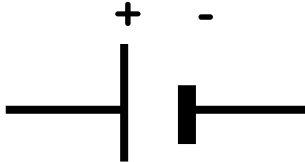

LA LAMPE

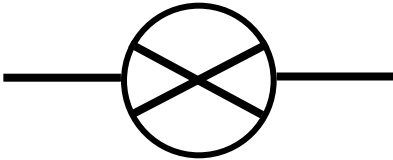

LE MOTEUR



FILS ÉLECTRIQUES



INTERRUPTEUR
FERMÉ



INTERRUPTEUR
OUVERT



⚡ Les composants électriques ⚡

REPRÉSENTE LE CIRCUIT QUE TU AS RÉALISÉ EN UTILISANT LES SYMBOLES DE L'ÉLECTRICITÉ

