




L'INTERRUPTEUR

Trace écrite



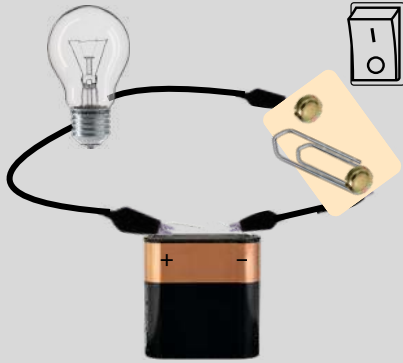L'INTERRUPTEUR EST OUVERT,
L'ÉLECTRICITÉ NE CIRCULE PAS,
LA LAMPE EST ÉTEINTE.



L'INTERRUPTEUR EST FERMÉ,
L'ÉLECTRICITÉ CIRCULE,
LA LAMPE EST ALLUMÉE.




L'INTERRUPTEUR

Trace écrite



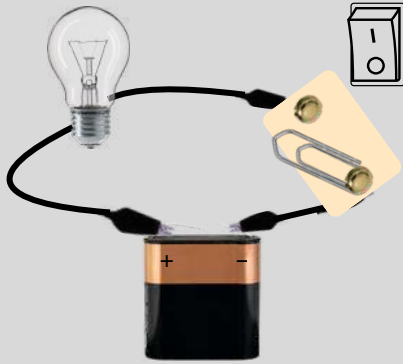L'INTERRUPTEUR EST OUVERT,
L'ÉLECTRICITÉ NE CIRCULE PAS,
LA LAMPE EST ÉTEINTE.



L'INTERRUPTEUR EST FERMÉ,
L'ÉLECTRICITÉ CIRCULE,
LA LAMPE EST ALLUMÉE.




L'INTERRUPTEUR

Trace écrite



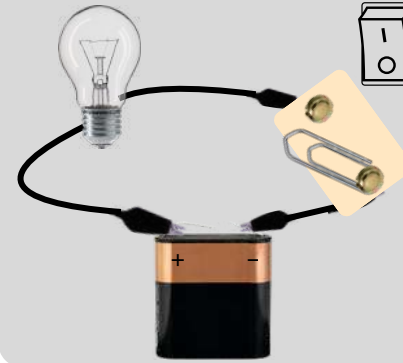L'INTERRUPTEUR EST OUVERT,
L'ÉLECTRICITÉ NE CIRCULE PAS,
LA LAMPE EST ÉTEINTE.



L'INTERRUPTEUR EST FERMÉ,
L'ÉLECTRICITÉ CIRCULE,
LA LAMPE EST ALLUMÉE.




L'INTERRUPTEUR

Trace écrite



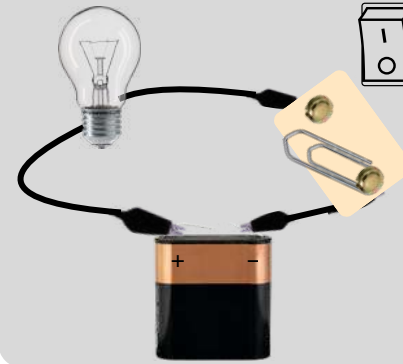L'INTERRUPTEUR EST OUVERT,
L'ÉLECTRICITÉ NE CIRCULE PAS,
LA LAMPE EST ÉTEINTE.



L'INTERRUPTEUR EST FERMÉ,
L'ÉLECTRICITÉ CIRCULE,
LA LAMPE EST ALLUMÉE.

