



L'INTERRUPTEUR

Trace écrite



L'INTERRUPTEUR EST OUVERT,
L'ÉLECTRICITÉ NE CIRCULE PAS,
LA LAMPE EST ÉTEINTE.



L'INTERRUPTEUR EST FERMÉ,
L'ÉLECTRICITÉ CIRCULE,
LA LAMPE EST ALLUMÉE.

