L'électricité

Correction évaluation

PRÉNOM

DATE

1 Dessine

DESSINE LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE QUI PERMET À LA LAMPE DE S'ALLUMER.

Compétence: je sais représenter un schéma électrique simple

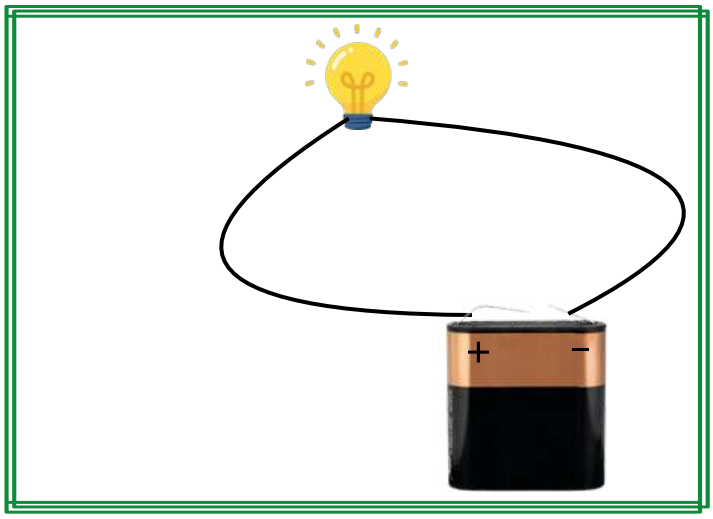

2 Colorie

COLORIE LES LAMPES QUAND LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE EST CORRECT.

Compétence: je sais reconnaître un circuit électrique correcte

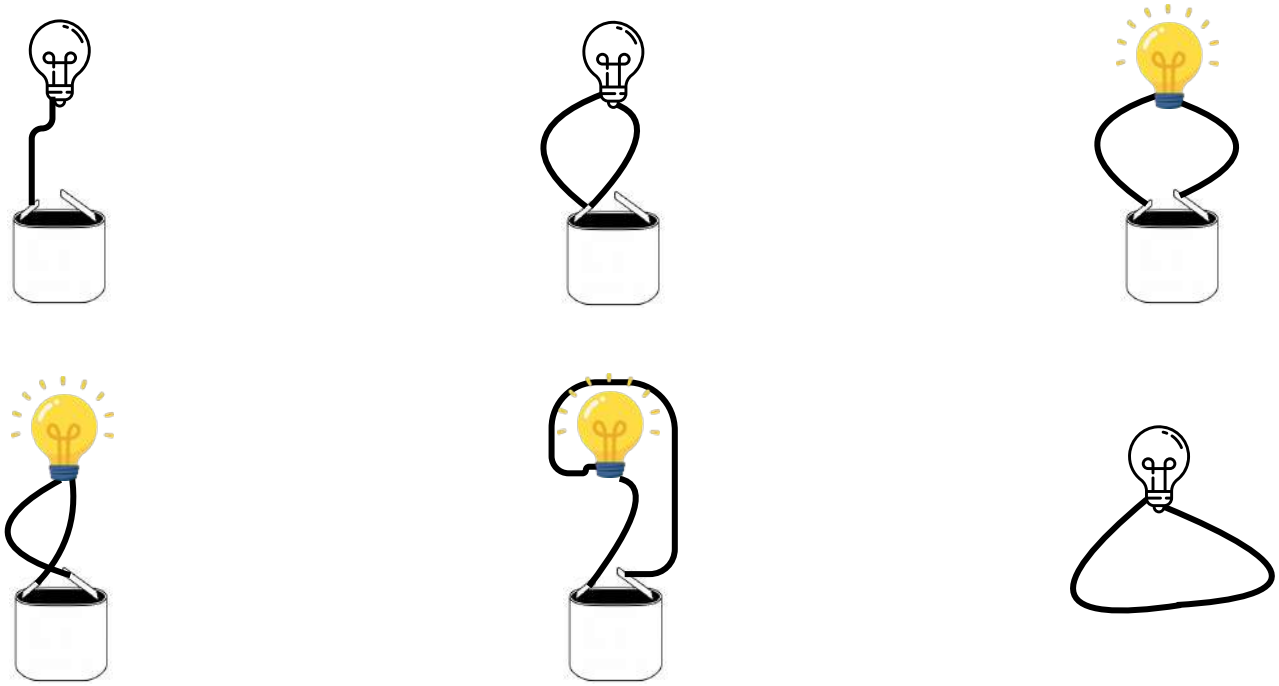

L'électricité

Correction évaluation

3 Découpe Classe Colle

DÉCOUPE, CLASSE ET COLLE LES OBJETS SELON S'ILS FONCTIONNENT AVEC UNE BATTERIE OU UNE PRISE SECTEUR

Compétence: savoir classer des objets électriques selon la source d'énergie utilisée.

BATTERIE

PILES

SECTEUR

4 Colorie

SUR CHAQUE IMAGE COLORIE EN ROUGE LES COMPORTEMENTS DANGEREUX EN LIEN AVEC L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
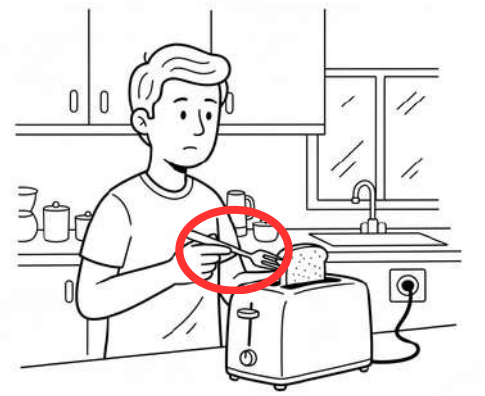
Compétence: connaître quelques règles de sécurité des dangers de l'électricité.